

Digitron Pre Lab 6

Jacob Howart

$$V_p = 10\text{V} \quad (\text{peak Voltage})$$

$$V_{on} = 0.6\text{V} \quad (\text{Diode on Voltage})$$

$$R = 20\text{ k}\Omega$$

$$f = 100\text{ Hz} \Rightarrow T = \frac{1}{f} = 0.01\text{ sec}$$

$$C = 1\mu\text{F}$$

* Half wave rectifier ripple voltage V_r is given

$$V_r = (V_p - V_{on}) \cdot (1 - e^{-T/RC})$$

$$V_r = (10 - 0.6) \cdot (1 - e^{-\frac{0.01}{20 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}}})$$

$$V_r = (9.4) \cdot (1 - e^{-\frac{0.01}{20 \times 10^{-3}}})$$

$$\boxed{V_r = 3.698\text{V}}$$

Full wave rectifier, Ripple Voltage is given by:

$$V_r = (V_p - 2V_{on}) \cdot (1 - e^{-T/2RC})$$

$$V_r = (10 - 2(0.6)) \cdot (1 - e^{-\frac{0.01}{2 \times 20 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}}})$$

$$V_r = (8.8) \cdot (1 - e^{-\frac{0.01}{40 \times 10^{-3}}})$$

$$V_r = (8.8) \cdot (1 - e^{-1/4})$$

$$\boxed{V_r = 1.946\text{V}}$$

• Conduction Time Interval is the Same for Both half-wave and Full-wave Rectifier

$$\bullet \Delta T = \frac{T}{2\pi} \times \cos^{-1}\left(\frac{V_p - V_r}{V_p}\right)$$

• For Full wave Rectifier $V_r = 1.946V$

$$\bullet \Delta T = \frac{0.01}{2\pi} \times \cos^{-1}\left(\frac{10 - 1.946}{10}\right)$$

$$\boxed{\Delta T = 0.571 \text{ sec}}$$

• For Half Wave Rectifier $V_r = 3.698V$

$$\bullet \Delta T = \frac{T}{2\pi} \times \cos^{-1}\left(\frac{V_p - V_r}{V_p}\right)$$

$$\Delta T = \frac{0.01}{2\pi} \times \cos^{-1}\left(\frac{10 - 3.698}{10}\right)$$

$$\boxed{\Delta T = 0.80008 \text{ sec}}$$

• Peak Inverse Voltage
For Half wave rectifier

$$\bullet \text{PIV} = 2V_p - V_{on} \Rightarrow 2(10) - 0.6 = \boxed{19.4}$$

• For Full wave Rectifier

$$\bullet \text{PIV} = V_p - V_{on}$$

$$= 10 - 0.6$$

$$\boxed{\text{PIV} = 9.4}$$