
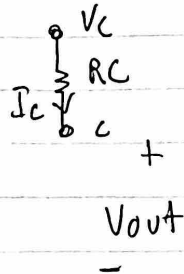


But Hwl Digital Elec

□

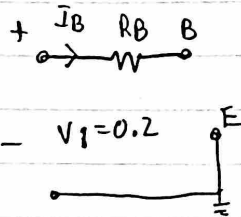a) $V_i = 0.2V$
 $V_i < V_{BE\text{ on}}$




$$I_B = 0A \quad I_C = \beta_F I_B = 100 \times 0 \Rightarrow I_C = 0A$$

$$V_{out} = V_{CC} - I_C R_C = 20 - (0 \cdot 500) = 20 \Rightarrow V_{out} = 20V$$

b) $V_i = 3V$

$$V_i > V_{BE\text{ on}}$$

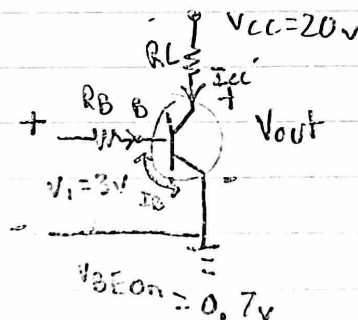

$$V_i = I_B R_B + V_{BE\text{ on}}$$

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE\text{ on}}}{R_B} = \frac{3 - 0.7}{1K} = 2.3mA \Rightarrow I_B$$

$$I_C = \beta_F I_B \Rightarrow 100 \times 2.3mA \Rightarrow I_C = 0.23A$$

$$V_{out} = V_{CC} - I_C R_C = 20 - (0.23 \times 500) \Rightarrow 20 - 115 \Rightarrow V_{out} = -95V$$

$$V_{out} = V_{cesat} = 0.2V$$

$$V_{out} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$0.2 = 20 - I_C \times 500$$

$$I_C = 99mA$$

$$I_C(sat) = 99mA$$

□ (c) $V_i = 8V$
 $V_i > V_{BE\text{on}}$

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE\text{on}}}{R_B} = \frac{8 - 0.7}{1K} = 7.3mA$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 7.3mA = 0.73A$$

$$I_C > I_{C(\text{sat})}$$

$$\text{So, } V_{out} = V_{C\text{sat}} = 0.2V$$

$$I_C = I_{C(\text{sat})} = 99mA$$


(e) $I_{C(\text{sat})} = 99mA$


$$\beta = \frac{I_{C(\text{sat})}}{I_B}$$

$$I_B = \frac{I_{C(\text{sat})}}{\beta} = \frac{99mA}{100} = 990\mu A$$

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE\text{on}}}{R_B} \Rightarrow 990\mu = \frac{V_i - 0.7}{1K} = 1.69V = V_i$$

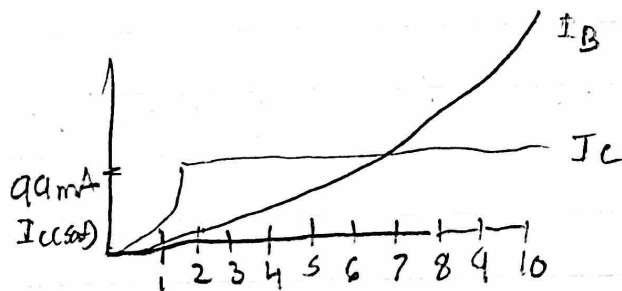At $V_i = 1.69V$ transistor enters saturation



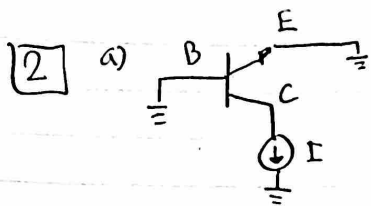


$$I_s = 4 \times 10^{-16} \text{ A}$$

$$\beta_F = 100$$

$$\beta_R = 0.25$$

b) Transistor is npn type

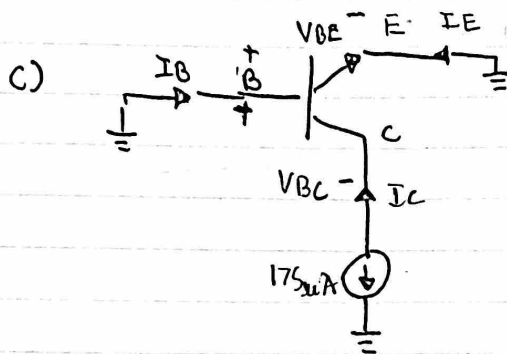

d) $I = 175 \mu\text{A}$ $I_C = -I \Rightarrow -175 \mu\text{A}$

$$V_{BE} = 0 \text{ V} \quad \rightarrow \quad I_C = I_s \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} - e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right)} \right] - \frac{I_s}{\beta_R} \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right)} - 1 \right]$$

• $V_{BE} = 0$
 $\Rightarrow I_C = -I_s \left(1 + \frac{1}{\beta_R} \right) \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T}\right)} - 1 \right]$

$$I_B = - \left[\frac{I_C}{(\beta_R + 1)} \right]$$

$$I_E = -\beta_R I_B$$

$$I_C = -175 \mu\text{A} \quad \Rightarrow \quad I_B = - \left(\frac{-175 \mu\text{A}}{(0.25 + 1)} \right) = \underline{140 \mu\text{A}}$$

emitter current $\Rightarrow I_E = -\beta_R I_B \Rightarrow -0.25 \times 140 \mu\text{A} \Rightarrow \underline{-35 \mu\text{A} = I_E}$

* Continued on next page

2 continued

$$V_{BC} = V_T \ln \left[\left(\frac{-B_R}{(B_R+1)} \times \left(\frac{I_C}{I_S} \right) \right) + 1 \right]$$


$$V_T = 0.025 \text{ V}$$

$$\text{So, } V_{BC} = 0.025 \text{ V} \ln \left[\left(\frac{0.25}{(0.25+1)} \right) \times \left(\frac{-175 \mu\text{A}}{4 \times 10^{-16} \text{ A}} \right) \right] + 1$$

$$= 0.025 \text{ V} \ln [0.2 \times 43.75] + 1 \Rightarrow \underline{V_{BC} = 0.057 \text{ V}}$$

So,
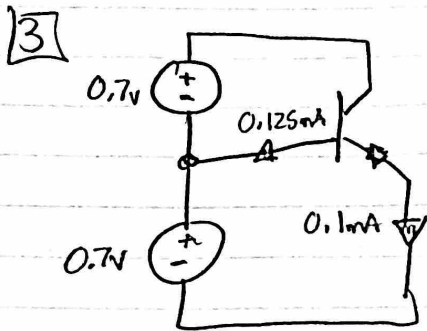
$$\begin{aligned} I_E &= -35 \mu\text{A} \\ I_C &= -175 \mu\text{A} \\ I_S &= 140 \mu\text{A} \\ V_{BC} &= 0.057 \text{ V} \\ V_{BE} &= 0 \text{ V} \end{aligned}$$



$$I_B = \frac{I_S}{\beta_R} \left[e^{\left(\frac{V_{CB}}{V_T} \right)} - 1 \right]$$

$$V_{CB} = 0.7V$$

$$V_T = 0.025V$$

$$I_E = -I_S \left[e^{\left(\frac{V_{CB}}{V_T} \right)} - 1 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{I_E}{I_B} = \left(\frac{-I_S \left[e^{\left(\frac{V_{CB}}{V_T} \right)} - 1 \right]}{\left[\frac{I_S}{\beta_R} \left[e^{\left(\frac{V_{CB}}{V_T} \right)} - 1 \right] \right]} \right) = -\beta_R$$

$$\beta_R = \frac{-I_E}{I_S}$$

$$I_E = -0.1mA$$

$$I_B = 0.125mA$$

Sub $-0.1mA$ for I_E & $0.125mA$ for I_B

$$\beta_R = - \left(\frac{-0.1mA}{0.125mA} \right) = \beta_R = 0.8$$

$$I_E = -I_S \left[e^{\left(\frac{V_{CB}}{V_T} \right)} - 1 \right] \Rightarrow I_S = \frac{I_E}{\left[e^{\left(\frac{V_{CB}}{V_T} \right)} - 1 \right]}$$

$$V_{CB} = 0.7V \quad V_T = 0.025V$$


$$I_E = -0.1mA$$

Continued on next page

3 continued

$$I_S = - \frac{(-0.1 \times 10^{-3} \text{ A})}{\left[e^{\left(\frac{0.7 \text{ V}}{0.025} \right)} - 1 \right]} \Rightarrow 6.9 \times 10^{-17} \text{ A} = I_S$$

4

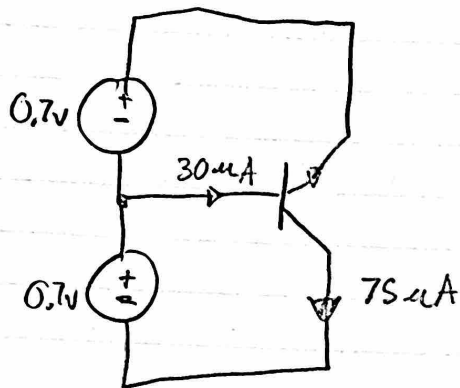

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_R} \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T} \right)} - 1 \right] \quad V_{BC} = 0.7 \text{ V} \quad V_T = 0.025 \text{ V}$$

$$I_C = -I_S \left(1 + \frac{1}{\beta_R} \right) \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T} \right)} - 1 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{I_C}{I_B} = \frac{-I_S \left(1 + \frac{1}{\beta_R} \right) \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T} \right)} - 1 \right]}{\left[\frac{I_S}{\beta_R} \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T} \right)} - 1 \right] \right]} = -(\beta_R - 1)$$

$$\Rightarrow \beta_R = -\left(\frac{I_C}{I_B} \right) - 1 \quad I_C = -75 \mu\text{A} \quad I_B = 30 \mu\text{A}$$

$$\beta_R = -\left(\frac{-75 \mu\text{A}}{30 \mu\text{A}} \right) - 1 \Rightarrow 2.5 - 1 \Rightarrow \underline{\underline{\beta_R = 1.5}}$$

Continued on next page

4 continued

$$I_E = I_B + I_C \Rightarrow 30 \mu A + (-75 \mu A) = \underline{-45 \mu A}$$

$$I_E = -I_S \left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T} \right)} - 1 \right] \Rightarrow I_S = \frac{-I_E}{\left[e^{\left(\frac{V_{BC}}{V_T} \right)} - 1 \right]}$$

$$I_E = -45 \mu A$$


$$V_{BC} = 0.7 V$$

$$V_T = 0.025 V$$

$$\text{So, } I_S = - \frac{(-45 \times 10^{-6} A)}{\left[\left(e^{\left(\frac{0.7 V}{0.025 V} \right)} - 1 \right) \right]} = 3.10 \times 10^{-17} A$$

$$B_R = 1.5$$

$$I_S = 3.10 \times 10^{-17} A$$

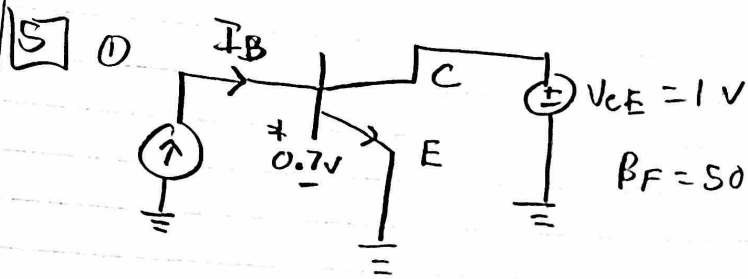

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$V_E = 0V$$


$$\text{So, } V_B = 0.7V \quad V_C = 1V$$

$V_C > V_B$ — so BJT will be on

$$I_C = \beta I_B = (50)(10 \times 10^{-6}) \Rightarrow 500 \times 10^{-6}$$

$$I_C = 500 \mu A \text{ or } 0.5 \text{ mA}$$
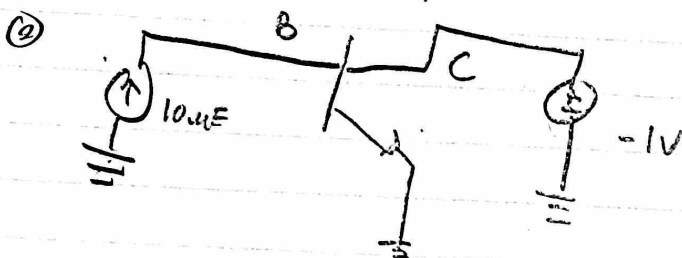
$$I_E = (\beta_F + 1) I_B = 0.51 \text{ mA}$$



$(V_C = -1V) < (V_B = 0.7V)$ so BJT off

• but $\beta_R = 4 \Rightarrow I_C = \beta_R I_E \quad I_E = (\beta_R + 1) I_B$

So $I_C = 40 \mu A$

$I_E = (4+1)(10 \mu A) = 50 \mu A \approx I_E$