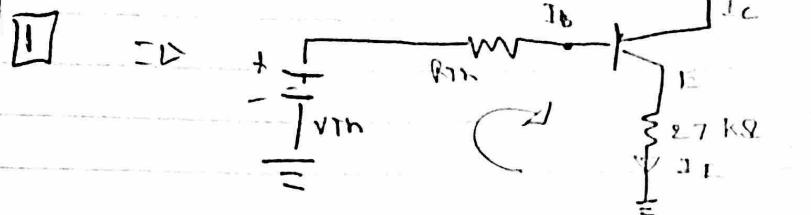


But HW.2

Digitron



$$V_{Th} = \left(\frac{36k\Omega}{36k\Omega + 68k\Omega} \right) \times 9V = \Rightarrow V_{Th} = 3.115V$$

$$R_{Th} = (68k\Omega \parallel 36k\Omega) = \frac{68k\Omega \times 36k\Omega}{68 + 36} = \Rightarrow$$

$$R_{Th} = 23.538k\Omega$$

$$3.115 - I_B R_{Th} - V_{BE} - I_E (27k\Omega) = 0$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B \Rightarrow I_B = 51 I_B$$

$$2.415 - (23.538k\Omega) I_B - (51)(27k\Omega) I_B = 0$$

$$\Rightarrow (1400.538k\Omega) I_B = 2.415 \Rightarrow \underline{I_B = 1.724 \times 10^{-6} A}$$

$$I_C = \beta I_B = \underline{86.27 \mu A}$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = \underline{87.941 \mu A}$$

$$\Rightarrow 9 - (43k\Omega) I_C - V_{CE} - (27k\Omega) I_E = 0$$

$$V_{CE} = 9 - 3.707 - 2.374 = \underline{V_{CE} = 2.918V}$$

$$Q_{point} \Rightarrow \underline{I_{CQ} = 86.217 \mu A}, \underline{V_{CEQ} = 2.918V}$$

2

$$I_C = 1 \text{ mA}$$

$$\frac{12 - V_C}{R_C} = 1 \text{ mA} \Rightarrow 12 - V_C = 1 \text{ mA}(R_C) \Rightarrow 12 - R_C(1 \text{ mA}) = V_C$$

$$V_{CE} = 5 \text{ V} \quad V_C - V_E = 5 \text{ V} \quad V_E = 3 \text{ V}$$

$$V_C = 5 + V_E = 5 + 3 = 8 \text{ V} = V_C$$

$$12 - R_C(1 \text{ mA}) = 8 \text{ V} \Rightarrow \frac{12 - 8}{1 \text{ mA}} = R_C \Rightarrow R_C = 4 \text{ k}\Omega$$

$$V_E = I_E R_E \quad I_C = 1 \text{ mA} \quad \beta = 100 \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{100}{101}$$

$$\frac{I_C}{\alpha} = I_E \Rightarrow I_C = \alpha I_E$$

$$1 \text{ mA} = \frac{100}{101} \cdot I_E \Rightarrow 1 \text{ mA}(1.01) = I_E = 1.01 \text{ mA}$$

$$V_E = I_E R_E \quad 3 = (1.01 \text{ mA})(R_E)$$

$$\frac{3 \text{ V}}{1.01} = R_E \Rightarrow R_E = 2.97 \text{ k}\Omega$$

$$V_B = 0.7 + V_E = 3.7 \text{ V} = V_B$$

$$V_B = \frac{12 R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \Rightarrow 3.7 = \frac{12 \times R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \Rightarrow 3.7 R_{B1} = 12 R_{B2} = 3.7 R_{B1}$$

$$R_{B1} = \frac{8.3}{3.7} R_{B2} \Rightarrow \text{Let } R_{B2} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B1} = \frac{8.3}{3.7} \times 10 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{B1} = 22.43 \text{ k}\Omega$$

3] $V_{EC} = 2V$, $V_{EE} = 1V$

$$V_E - V_C = 2$$

$$V_E - 2 = V_C \quad V_C = -1V$$

$$V_{CC} - I_C R_E = V_E$$

$$5 - \frac{I_C}{\alpha} R_E = V_E \quad I_C = 850 \mu A$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{60}{61} \quad I_C = \frac{I_E}{\alpha} = \frac{864 \mu A}{\alpha} = I_E$$

$$5 - (864 \mu A) R_E = 1 \Rightarrow R_E = \frac{5-1}{864 \mu A} \Rightarrow R_E = 4.629 k\Omega$$

$$V_C = -1V \Rightarrow \frac{V_C - (-V_{CC})}{R_C} = I_C \Rightarrow \frac{-1-5}{R_C} = I_C \Rightarrow R_C = 4.70 k\Omega$$

$$V_B = \frac{V_{CC} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \Rightarrow 0.3(R_{B1}) + 0.3(R_{B2}) = 5 R_{B2}$$

$$0.3(R_{B1}) = 4.7 R_{B2}$$

$$R_{B1} = \frac{4.7}{0.3} R_{B2} = \frac{47}{3} R_{B2}$$

$$R_{B1} + R_{B2} = 10 k\Omega$$

$$R_{B1} = \frac{470}{3} k\Omega \Rightarrow R_{B1} = 156.66 k\Omega$$

$$\boxed{5} \quad C_{diff} = \frac{\partial I}{\partial V} = \frac{\partial I}{\partial V} \text{ pf}$$

$$= \frac{5 \text{ mA}}{10 \text{ V}} \times 0.7 \times 10^{-12} \text{ S}$$

$$C_{diff} = 10^{-16} \text{ F}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{5 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 1.923 \times 10^{-1} \text{ S}^{-1}$$

$$f_B = \frac{f_T}{\beta_F} \quad \frac{1}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi \times 0.2 \text{ ps}} = 79.5774 \times 10^{10}$$

$$f_B = \frac{f_T}{\beta_F} = \frac{79.5774 \times 10^{10}}{300} = 2.6525 \times 10^9 \text{ Hz}$$

6

