

## LAB Quiz 12

1)  $I_a = 0$

Voltage Divider:  $V_a = \frac{V_i \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 550k}{550k + 450k} = \boxed{5.5V}$

2)  $V_{os} = V_o - V_s$

$$= (V_{DD} - I_D R_D) - (I_D R_S)$$

$$= 10 - (0.5m)(6k) - (0.5m)(6k)$$


$$= 10 - 3 - 3$$

$V_{RS} = 4V$

$V_D = 7V$

$V_S = 3V$

3)

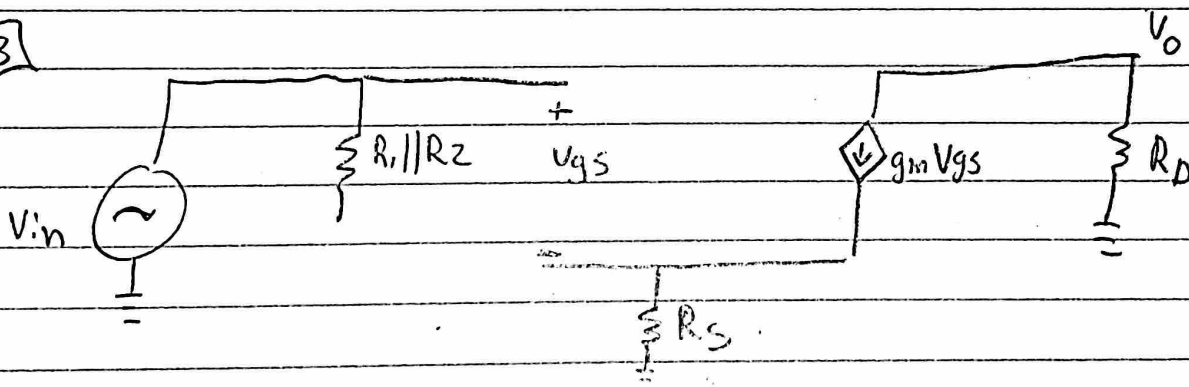

$$R_{in} = (R_1 || R_2) || (\infty) = (R_1 || R_2)$$

$$R_{in} = \frac{450k \times 550k}{450k + 550k} = \boxed{247.5k}$$