

## HW Buffer

$$① \quad N_{opt} = \ln\left(\frac{C_1}{C_2}\right) = \ln\left(\frac{40pF}{50pF}\right) \approx \underline{6}$$

$$\beta_{opt} = \left(\frac{40pF}{50pF}\right)^{\frac{1}{6}} = (800)^{\frac{1}{6}} = \underline{3.047}$$

Relative sizes of inverters are 1, 3.05, 9.24, 28.3, 86.2, 263

delay of  $3.05\tau_0$

$$\text{Total delay} = N(\text{delay of each}) = 6(3.05\tau_0) = 18.3\tau_0$$

for  $N=7$

$$\beta = (800)^{\frac{1}{7}} = 2.60$$

$$\text{Total delay} = 7(2.60\tau_0) = 18.2\tau_0$$

close 18.3 $\tau_0$  is total delay

$$② \quad N_{opt} = \ln\left(\frac{80pF}{20pF}\right) \approx \underline{18}$$

$$\beta_{opt} = \left(\frac{80}{20}\right)^{\frac{1}{18}} = \underline{2.82}$$

delay of  $2.82\tau_0$

$$\text{Total delay} = 18(2.82\tau_0) = \underline{22.56\tau_0}$$