



```

C:\Users\jacob\OneDrive\Documents\1\spice\KV1\brt1.asy
--- Operating Point ---
V(vdd):      12      voltage
V(n005):     3.80952 voltage
V(n003):     10.7943 voltage
V(n004):     2.36124 voltage
Id(M1):      5.02392e-005 device_current
Ig(M1):      0       device_current
Ib(M1):      -8.44302e-012 device_current
Ie(M1):      -5.02392e-005 device_current
I(R4):       5.02392e-005 device_current
I(R3):       1.90476e-005 device_current
I(R2):       5.02392e-005 device_current
I(R1):       1.90476e-005 device_current
I(Vdd):      -6.92868e-005 device_current



```

??? IDS
 ??? VDS
 ??? VGS

.model NMOS NMOS(KP=100u VTO=1)

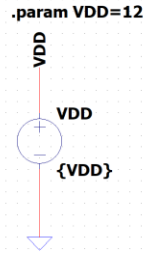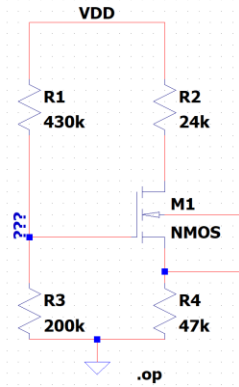

.model NMOS NMOS(KP=100u VTO=1)

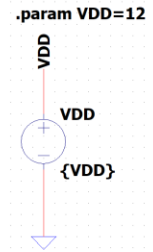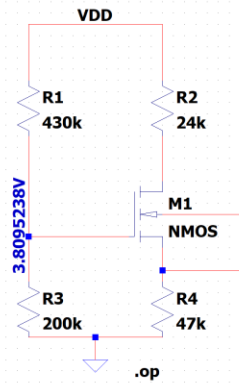

50.239189μA IDS
 8.4330173V VDS
 1.448282V VGS